


大学入試攻略のための良問(実戦編)

[電磁気学 36 題] (冊子②)

[電磁誘導]


例題 1

下図のような磁束密度 B の一様な磁場の中で、長さ L の導体棒を図のように、点 O を中心にして角速度 ω で回転させた。このとき導体棒に生ずる誘導起電力の大きさを求めよ。

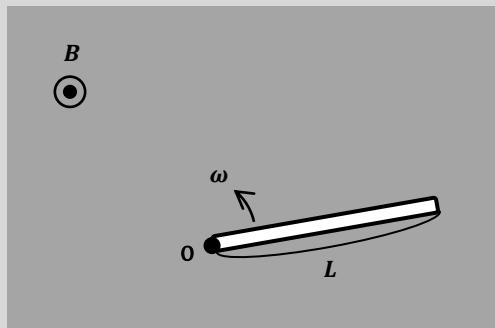


例題 2

図に示す磁場の中で、図のような形をした導線 1、2 を矢印の向きに一定の速さ v で動かす。このとき、点 a の電位を 0 としたときの点 d の電位をそれぞれ求めよ。ただし、A、B どちらについても ab の長さ = bc の長さ = cd の長さ = L である。

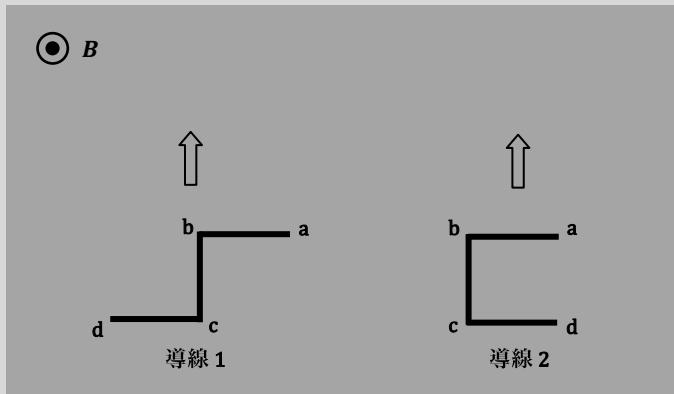


例題 3

図のように、水平に置かれた間隔 L の 2 本の平行導線の上に直角に抵抗と質量が等しい導体棒 1、2 を置く。この領域には鉛直上向きの磁場 B がかかっている。まず、導体棒 1 を固定した状態で導体棒 2 を右向きに一定速度 v で動かした。このとき、導体棒 1 の両端にかかる電圧はいくらか。さらに、導体棒 1 の固定を外し、導体棒 2 にだけ初速度 v を与えた。充分時間が経った後の導体棒 1、2 それぞれの速度を求めよ。ただし、導体棒と導線の間の摩擦は無視する。

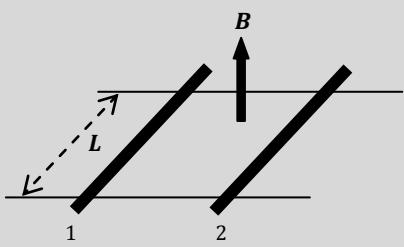


例題 4

下図のような長方形コイルが、一定の速さ v で磁場領域へ入っていく。この磁場領域の磁束密度は一定ではなく、時刻 Δt の間に ΔB ずつ増加している。コイルが磁場領域に長さ X だけ入った瞬間、磁場領域の磁束密度は B であった。この瞬間の、コイルに生ずる誘導起電力の大きさを求めよ。

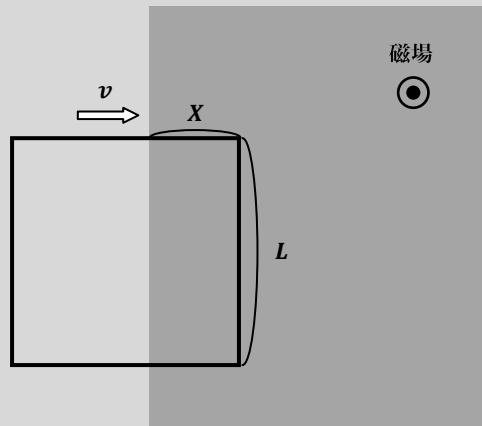

例題 5


下図のように、十分長い 2 本の導線 ab と cd が、水平に間隔 L だけ離れて平行に置かれている。 ac 間には電気容量 C のコンデンサーが接続されている。2 本の導線の間には、鉛直上向きで磁束密度 B の一様な磁場がかけられている。2 本の導線上に、導線に垂直になるように導体棒を置く。静止していた導体棒を、時刻 $t = 0$ から一定の加速度 A で水平方向へ動かしていくと、コンデンサーに電荷が蓄えられていった。時刻 t でのコンデンサーの電荷、時刻 t に回路に流れる電流の大きさを求めよ。2 本の導線、導体棒の抵抗は無視してよい。

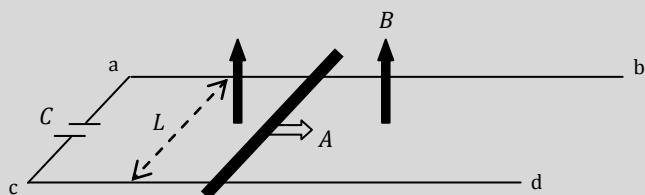

例題 6

下図のように、電気容量 C のコンデンサーと接続された、徐々に間隔が狭くなっていく水平な 2 本のレール上を質量 m の導体棒が運動している。レールの間にのみ、鉛直上向きに磁束密度 B がかけられている。これについて以下の各問いに答えよ。導体棒やレールの抵抗は無視する。

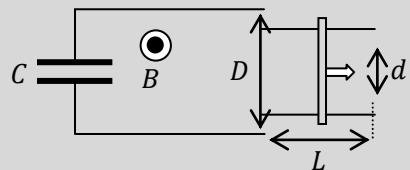
- (1) 導体棒の速さが v で一定になるように、外力を加えて動かした。この場合、導体棒に流れる電流の大きさを求めよ。
- (2) 導体棒が間隔 D の位置を速さ u で通過したとする。導体棒とレールの間に摩擦はないものとして、導体棒が間隔 d の位置を通過するときの速さを求めよ。



[コンデンサーとコイルを含む回路]


例題 1

下図のように、電荷 Q だけ充電されている電気容量 C のコンデンサー1、自己インダクタンス L のコイル、電荷 0 で電気容量 $2C$ のコンデンサー2をつなぐ。スイッチを入れると電流が流れ、コンデンサー1からコンデンサー2へ電荷が移動した。流れる電流が最大となる時刻までに、コンデンサー2へ移動した電荷を求めよ。

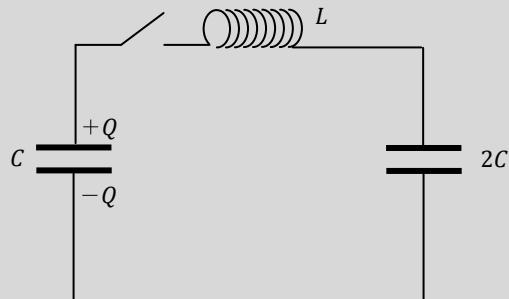


例題 2

下図のように、電圧 V の電池、抵抗値 R の抵抗、自己インダクタンス L のコイルをつなぐ。スイッチを入れた直後の、コイルの自己誘導起電力を求めよ。

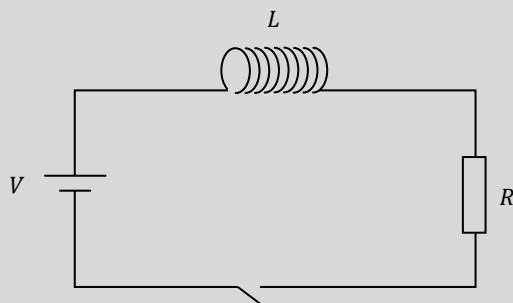


例題 3

下図のように、電圧 V の電池、抵抗値 R の抵抗、自己インダクタンス L のコイルをつなぐ。スイッチを入れた直後の、コイルの自己誘導起電力を求めよ。

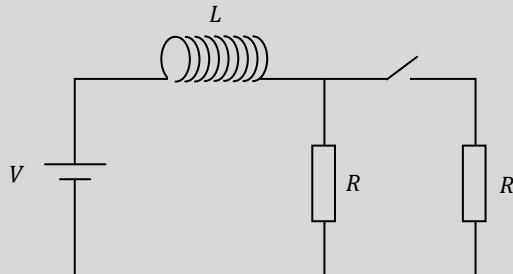



例題 4

下図のように、電圧 V の電池、抵抗値 R の抵抗 1、抵抗値 $2R$ の抵抗 2、自己インダクタンス L のコイルをつなぐ。スイッチを入れ、十分時間が経過してからスイッチを切った。このとき、スイッチを入れた直後、スイッチを入れて十分時間が経過した後、スイッチを切った直後それぞれのコイルの電圧を求めよ。

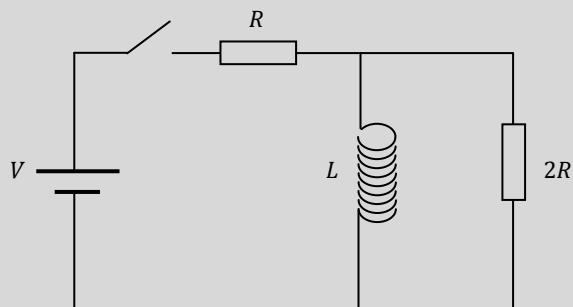

例題 5

次のように直流電源、抵抗値 R の抵抗、コイルを接続してスイッチを入れると、回路に流れる電流は時間 t とともにグラフに示すように変化した。直流電源の電圧とコイルの自己インダクタンスを求めよ。

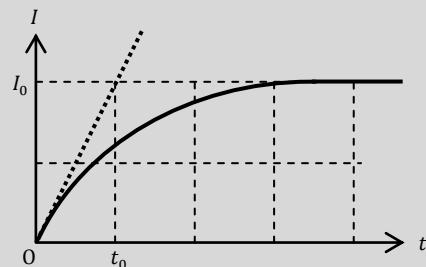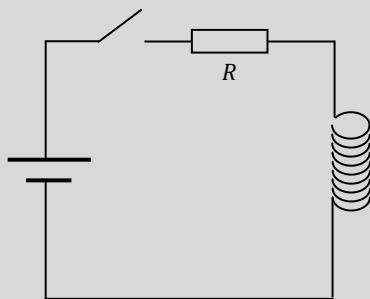

例題 6

図 1 のような、導線に抵抗値 R の抵抗と自己インダクタンス L のコイルを接続した長方形の回路を、一定の速さ v で磁束密度 B の一様な磁場領域へ入れる。図 2 はこのときコイルに流れる電流 I と時間 t との関係を表したグラフである。 t_1 は回路の右側の辺が磁場へ入った時刻、 t_2 は回路の左側の辺が磁場へ入った時刻である。このとき、図 2 中の a、b、c の値を求めよ。


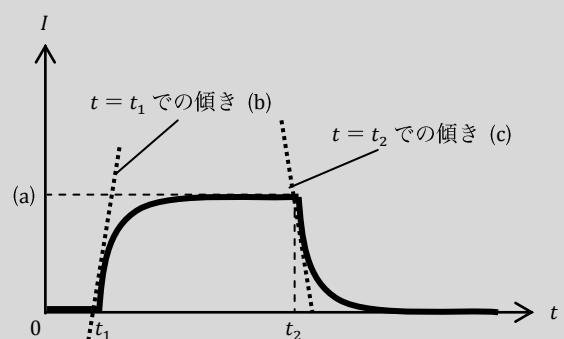
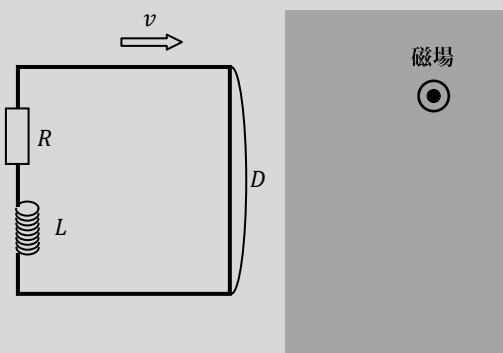


図 1

図 2

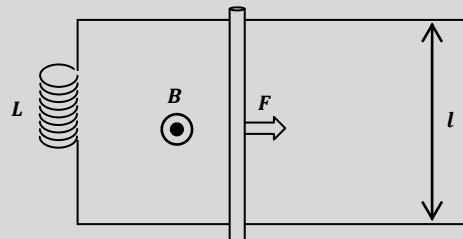例題 7


鉛直で紙面の奥から手前に向かう磁束密度 B の一様な磁場中で、図の水平な 2 本の導線のレールに長さ l で質量 m の導体棒を乗せ、水平右向きに一定の大きさ F の力を加えつけた。このときの導体棒の運動を説明せよ。



[交流回路]


例題 1

下図のように角周波数 ω の交流電源、抵抗値 R の抵抗、電気容量 C のコンデンサー、自己インダクタンス L のコイルをつなぐ。すると、図の AB 間の電圧が 0 となつた。このときの角周波数 ω を L 、 C を用いて表せ。

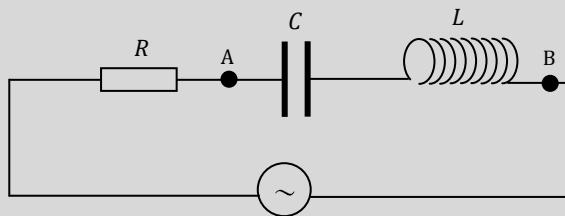


例題 2

下図のように角周波数 ω の交流電源、抵抗値 R の抵抗、電気容量 C のコンデンサー、自己インダクタンス L のコイルをつなぐ。すると、抵抗に流れる電流が 0 となつた。このときの角周波数 ω を L 、 C を用いて表せ。

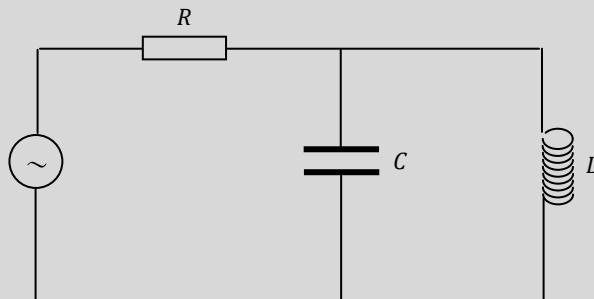


例題 3

図のように、電圧 $V = V_0 \sin \omega t$ の交流電源、電気容量 C の 2 つのコンデンサー、および電気容量 $2C$ のコンデンサーを接続した。このとき、電気容量 $2C$ のコンデンサーに流れる電流を求めよ。

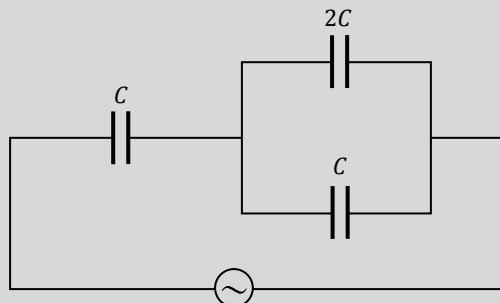

例題 4

図のように、電圧 $V = V_0 \sin \omega t$ の交流電源、抵抗値 R の抵抗、電気容量 C のコンデンサー、自己インダクタンス L のコイルを接続した。このとき、回路に流れる電流を時間 t の関数として求めよ。

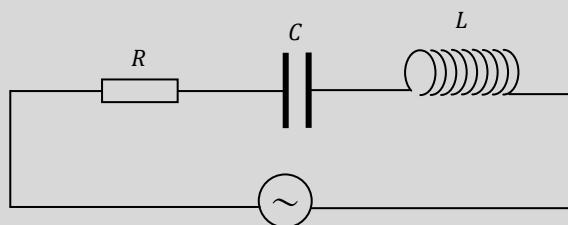

例題 5

図のように、電圧 $V = V_0 \sin \omega t$ の交流電源、抵抗値 R の抵抗、電気容量 C のコンデンサー、自己インダクタンス L のコイルを接続した。このとき、図の電流 I を時間 t の関数として求めよ。

